



سوالات تخصصی هنرآموز الکترونیک ۱۴۰۰

ایران استخدا

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بپرسید کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

soal@iranestekhdam.ir آدرس ایمیل:

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳

Www.IranEstekhdam.Ir



«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

[اینجا کلیک نمایید](#)

۱۱-حداکثر جریان لحظه‌ای گذرنده در ؟ توان‌های مختلف بار، چند آمپر است؟

۱۴(۴)

؟(۳)

۱۰/۴۶(۲)

۱۰(۱)

۱۱-مقدار متوسط جریان سلف، در شرایط ماندگاری و در حداکثر توان بار، چند آمپر است؟

۱۰/۶۶(۲)

۸(۴)

۱۲(۱)

۱۰(۳)

۱۱-از یک یکسوکننده سه فاز نیم موج دیودی، برای تغذیه یک بار DC استفاده می‌شود، در کدام یک از فاز‌های زیر، جریان بار می‌تواند ناپیوسته شود؟

(۲) اهمی

(۴) اهمی به همراه خازن موازی

(۱) موتور DC

(۳) اهمی - سلفی

۱۱-یک یکسوساز دیودی سه فاز تمام موج، یک بار RL، را از طریق یک شبکه سه فاز با اتصال ستاره تغذیه می‌کند، مقدار موثر ولتاژ خط ورودی، 380~V ولت است. اختلاف بین ولتاژهای لحظه‌ای حداکثر و حداقل خروجی یکسوساز ($V_{O_{max}} - V_{O_{min}}$) چند ولت است؟

$\frac{380\sqrt{3}}{2}(۲)$

$\frac{380\sqrt{2}}{2}(۱)$

$380\sqrt{2}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)(۴)$

$380\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)(۳)$

۱۱-در کدام یکسوساز زیر، جریان شبکه AC، حاوی مولفه DC است؟ (از ترانسفورماتور، استفاده نشده است)

(۱) سه فاز تمام موج تریستوری

(۲) سه فاز نیم موج تریستوری

(۴) تک فاز نیمه کنترل شونده (تریستوری+دیودی)

(۳) سه فاز نیمه کنترل شونده (تریستوری+دیودی)

۱۱-در یک اینورتر، منبع ولتاژ سه فاز که به روش هدایت 180° درجه ای کلید زنی می‌شود (به هر ترانزیستور، پالس هدایت 180° درجه ای اعمال می‌شود، بار مقاومتی و یا اتصال ستاره است). ورودی اینورتر منبع ولتاژ، 220~V ولت DC است. مقدار موثر ولتاژ خط بار، کدام است؟

$220\frac{\sqrt{2}}{3}(۲)$


$220\sqrt{\frac{2}{3}}(۱)$

$220\sqrt{3}(۴)$

$\frac{220}{\sqrt{3}}(۳)$

تکنولوژی و کارگاه مدارهای الکتریکی، الکترونیکی و مخابراتی:

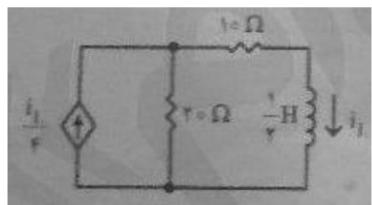۱۱۶-اگر در مدار زیر داشته باشیم $i_1(0) = 10A$ ، آنگاه $i_1(t)$ برای $t > 0$ کدام است؟




$$e^{-50t}(2)$$

$$10e^{-50t}(4)$$

$$e^{-5t}(1)$$

$$10e^{-5t}(3)$$

-۱۱۷

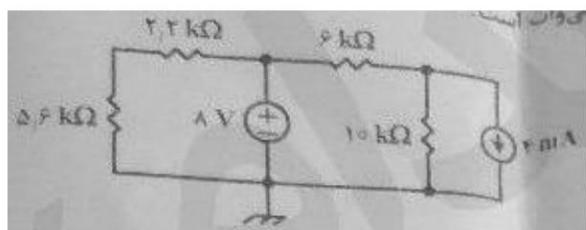


$$1A(2)$$

$$10A(4)$$

$$9(1)$$

$$5A(3)$$

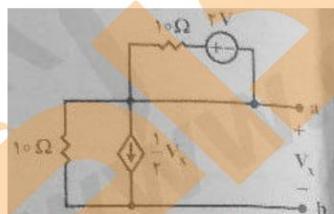۱۱۸-مقدار مقاومت دیده شده از سر ab، تقریباً چند اهم است؟




$$1/4(2)$$

$$2(4)$$

$$1/66(1)$$

$$5(3)$$

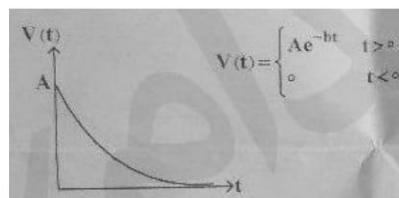۱۱۹-شکل زیر، نمودار یک سیگنال علی با رابطه مشخص شده را نشان می دهد، طیف فرکانسی این سیگنال، کدام است؟



$$A \frac{b-j2\pi f}{b^2+(2\pi f)^2} \gamma$$

$$\frac{A}{j2\pi f - b}$$

$$\frac{Ab+j2\pi f}{b^2+(2\pi f)^2} \gamma$$

$$\frac{A}{b-j2\pi f} \gamma$$

۱۲۰-از دیدگاه پیاده سازی سخت افزاری، ساده ترین نوع مدولاسیون خطی، کدام است؟


(۲) مدولاسیون فرکانس (FM)

(۱) مدولاسیون باند جانبی تکی (SSB)

(۴) مدولاسیون دامنه (AM)

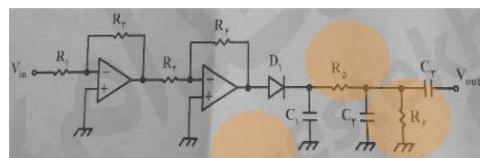(۳) مدولاسیون فاز (PM)

۱۲۱-در یک سیستم مخابراتی، مدار زیر به کار گرفته شده است، نقش اصلی این مدار، کدام است؟




(۲) دمودولاتور سنکرون دامنه

(۱) دمودولاتور آستکرون دامنه

(۴) مدلاتور دامنه

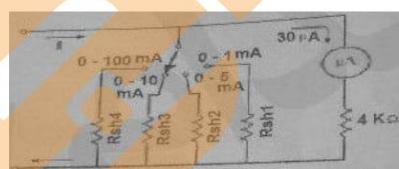(۳) مدلاتور دامنه

۱۴۲-مقدار اهم مقاومت های R_{sh3} و R_{sh4} به ترتیب، چند اهم است؟



۱/۶ و ۶۱(۲)

۶۱ و ۱/۶(۱)

۱/۲ و ۱۲(۴)

۱۲ و ۱/۲(۳)

۱۴۳- مکانیزم داخلی دستگاه های آنالوگ A و B به ترتیب، کدام است؟

A- متر تک فاز

B- کنتور تک فاز دیسکی

۲) آهن نرم گردان_ الکترودینامیکی

۱) الکترودینامیکی_ اندوکسیوتی

۴) آهن ربای دائم و قاب گردان_ الکترودینامیکی

۳) اندوکسیوتی_ آهن نرم گردان

۱۴۴- هر یک از پل های اندازگیری B,A و C به ترتیب، در تعیین کدام عنصر الکتریکی کاربرد دارند؟

C- ماکسول

B- گلوین

L,R,C (۲)


M,C, L(۴)

A- وین

R,T,L(۱)

C,L,R (۳)

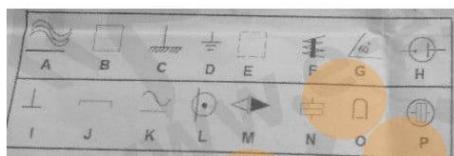۱۴۵- علایم اختصاری یک ولت متر با مکانیزم آهن نرم گردان که توانایی اندازگیری ولتاژهای AC و DC را به صورت عمودی روی تابلو برق دارد و در مقابل میدان های مغناطیسی خارجی حفاظت شده و مجهز به سیم اتصال بدنه باشد، به ترتیب، کدام است؟



C و B, C, A, M(۲)

D و B, I, K, F(۱)

وا O, H, A, N(۴)

D و E, D, K, L(۳)

۱۴۶- در پنجره باز شده نرم افزار Altium (Altium)، عددی که در شکل ؟



Foot Print(۲)

Scope (۱)

Designator(۴)

Place Part(۳)

۱۴۹- در کدام پنجره نرم افزار آلتیوم (Altium)، می توان ضخامت خطوط ارتباطی مسی را تنظیم کرد؟

Choose Board Layer (۲)

Choose Via Style (۱)

Choose Default Track and Via Size (۴)

Choose Board Details (۳)

۱۵۰- با انتخاب کدام مورد، می توان فاصله بین Pads و Tracks را تعیین کرد؟

Preferred Width (۲)

Modified Polygon (۱)

Constraints (۴)

Clearance (۳)



«توجه مهم»

جهت تهیه کتابهای آموزشی و دانلود سایر نمونه سوالات استخدامی به همراه پاسخنامه
به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

اینجا کلیک نمایید



ایران استکهدم

سرویس خصوصی خدمات عام المنفعه اخبار شغل و استخدام

Www.IranEstekhdam.Ir

خواننده گرامی؛ در جهت بهبود کیفیت این فایل؛ لطفاً هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود در مورد مطالب آن و یا گزارش مشکل را به آدرس ایمیل و یا با شماره تلفن زیر مطرح نمایید:

soal@iranestekhdam.ir

شماره تلفن تماس: ۰۲۱-۹۱۳۰۰۰۱۳